

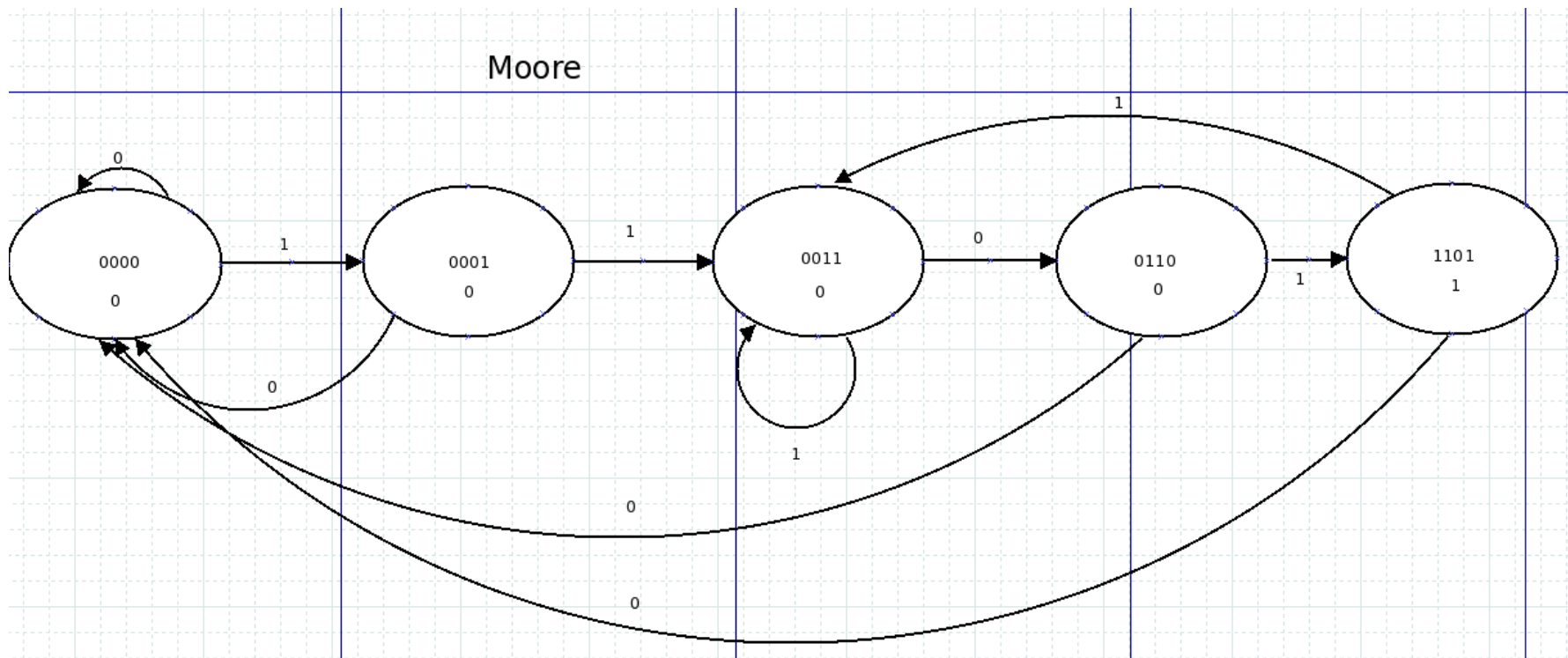


input4	input3	input2	input1	output	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	2
0	0	1	1	1	3
0	1	0	0	0	4
0	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	6
0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	1	9
1	0	1	0	1	10
1	0	1	1	1	11
1	1	0	0	0	12
1	1	0	1	1	13
1	1	1	0	1	14
1	1	1	1	1	15


K-Map					
	3'	3		3'	
2'	0	0	0	0	1'
	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	
	0	1	1	1	1'
	4'		4		
Sum of Products:	1+(2*3)+(2*4)				

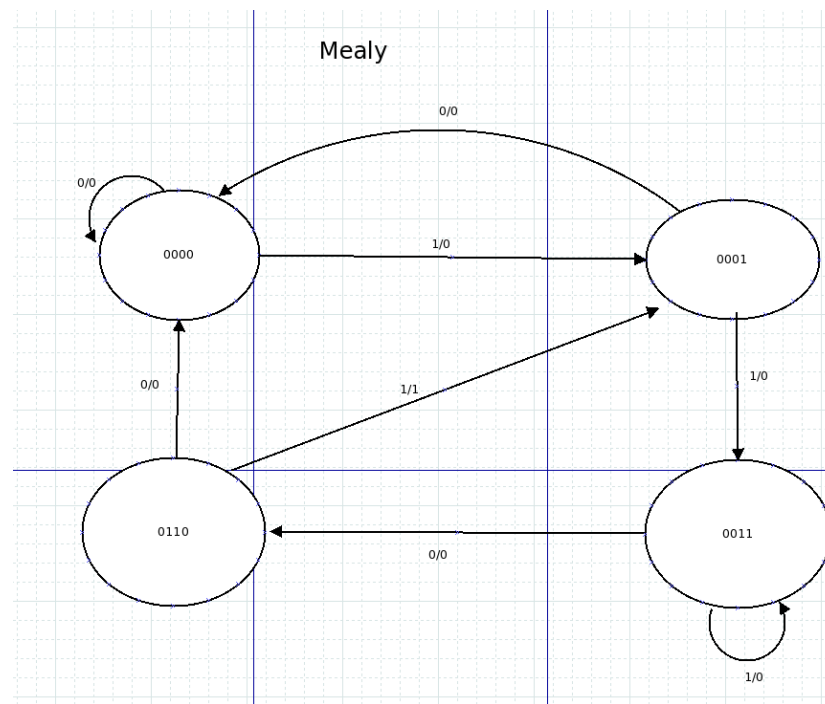


MOORE

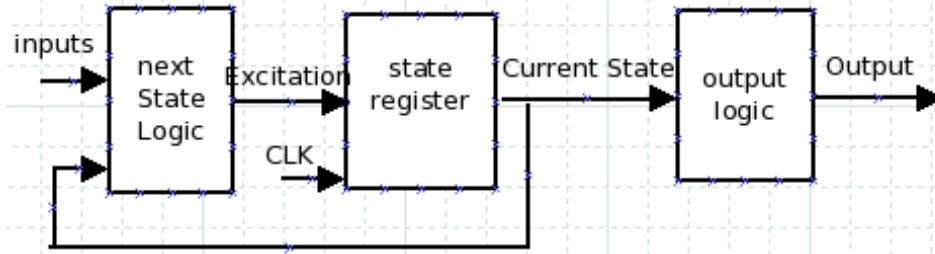


Mealy Model

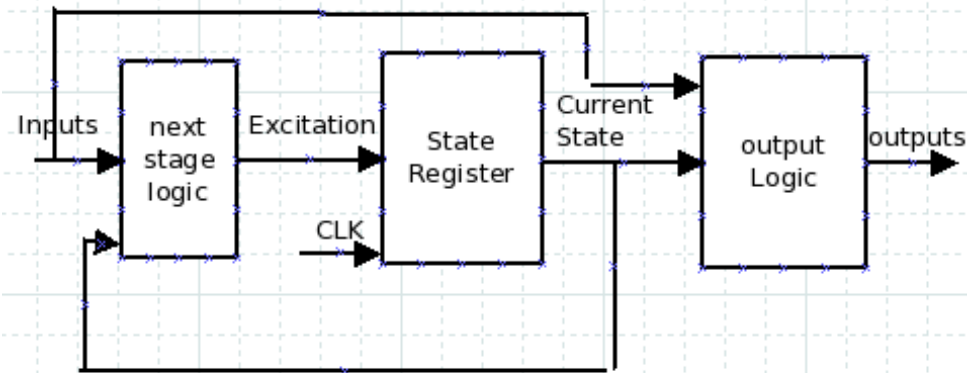


synchronizer

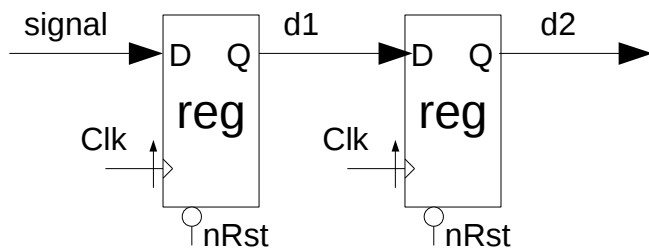


RTL for Serial to Parallel

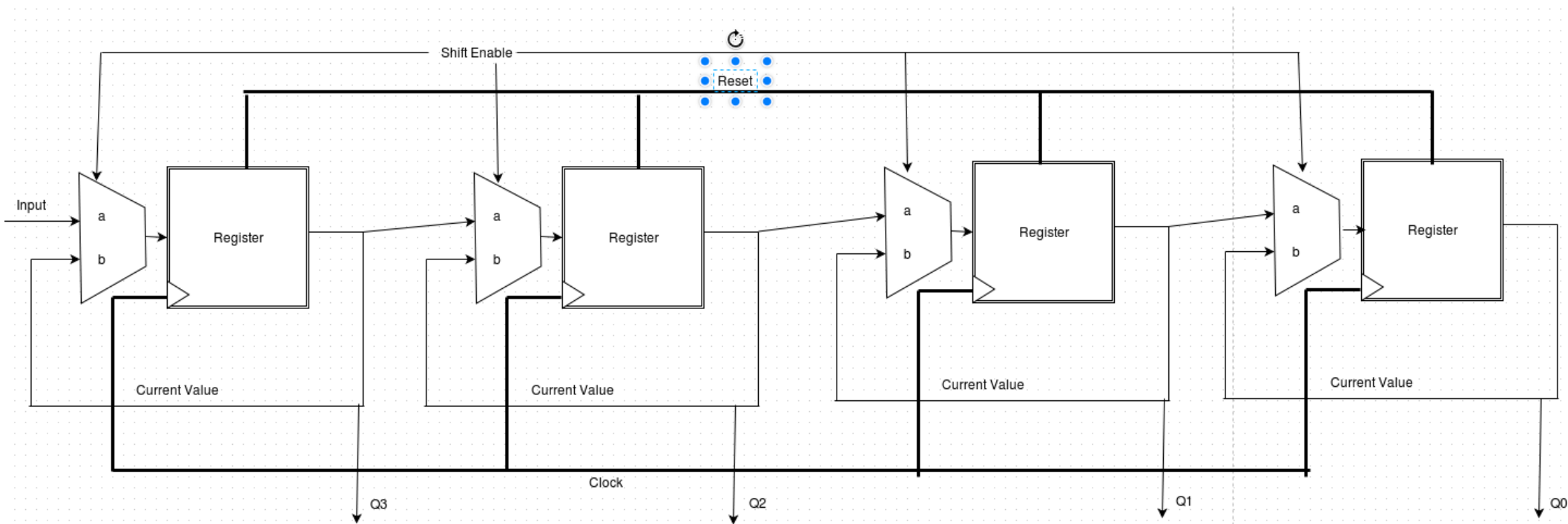

RTL for Parallel to Serial

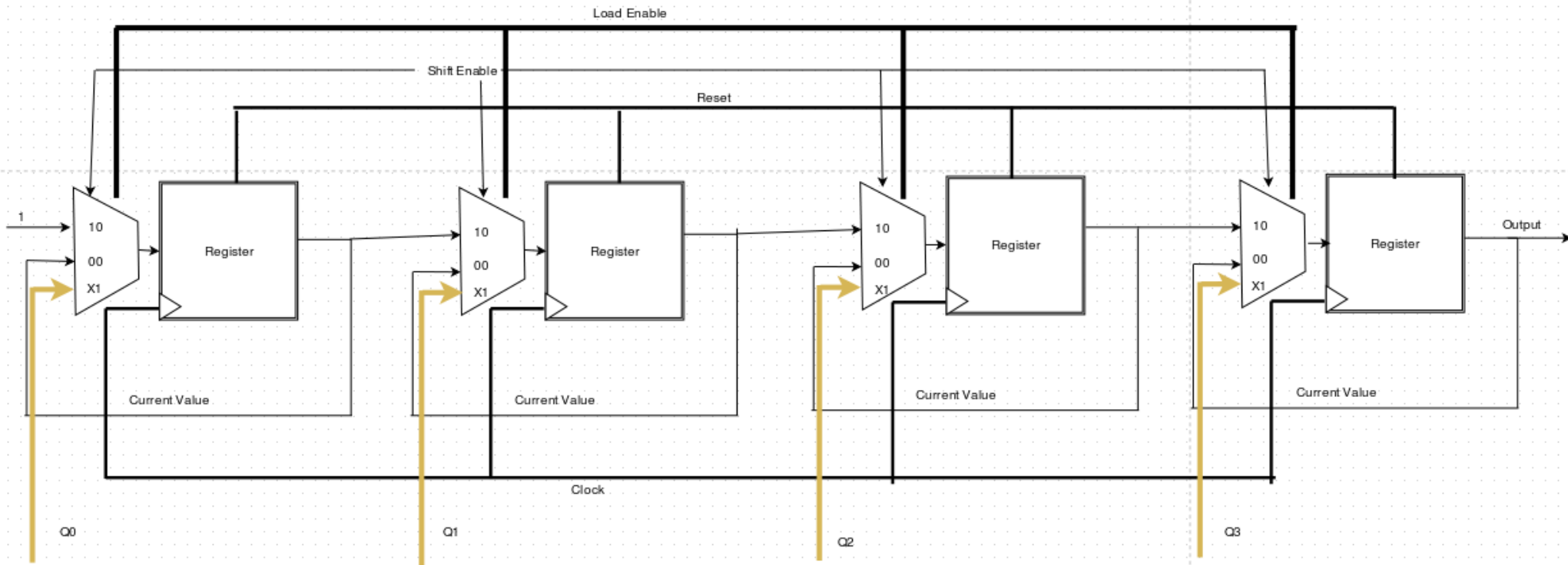

Schematic for Serial to Parallel

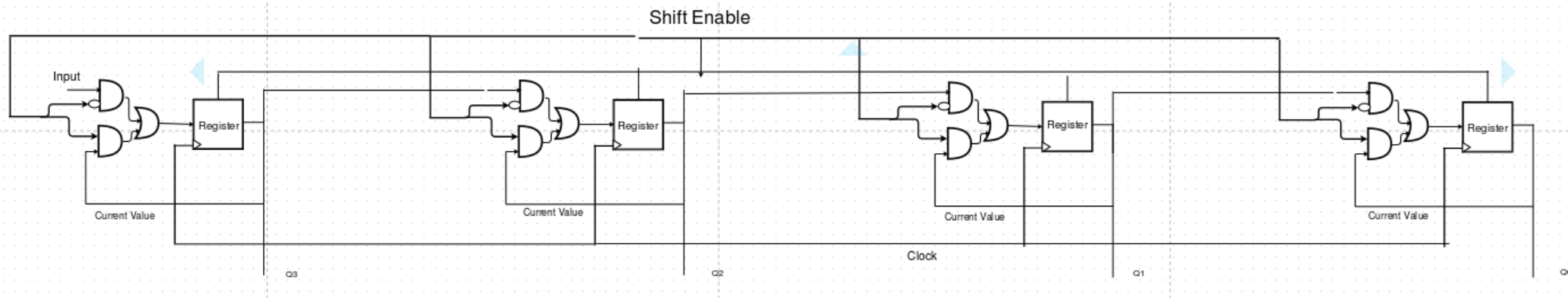

Schematic for Parallel to Serial

